
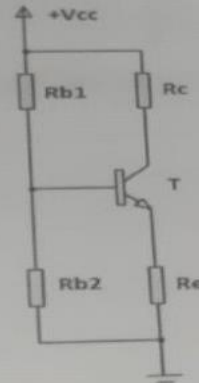


4. Polarizar o transistor a seguir:
 Dados: $V_{CC} = +40 \text{ V}$; $I_{CQ} = 3 \text{ mA}$

(valor: 0,5 ponto)

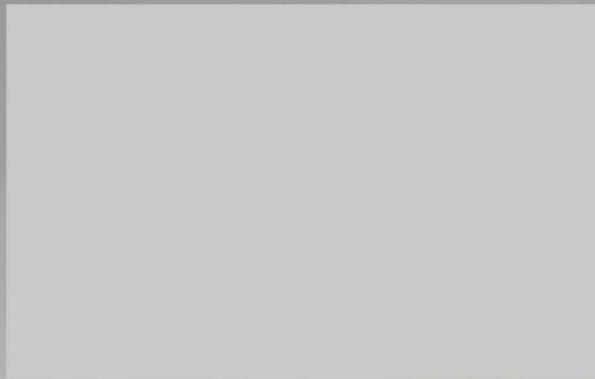

Resolução – questão 4 (se necessário utilize o verso desta folha)

$$V_{ce} = 0,5 \cdot V_{CC} = 20 \text{ V} \quad V_e = 0,1 \cdot V_{CC} = 4 \text{ V} \quad V_B = 0,7 + V_e = 4,7 \text{ V}$$

$$R_C = \frac{20}{3 \text{ mA}} = 6666,67 \, \Omega \quad R_E = \frac{4}{3 \text{ mA}} = 1333,33 \, \Omega$$

$$R_1 = \frac{4,7}{3 \cdot 10^{-4}} = 15666,67 \, \Omega \quad R_2 = \frac{40 - 4,7}{3 \cdot 10^{-4}} = 117666,67 \, \Omega$$

$$V_{ce} = 40 - 3 \text{ m}(6666,67 + 1333,33) = 16 \text{ V}$$

$$I_{sat} = \frac{40}{6666,67 + 1333,33} = 5 \text{ mA}$$